Oskilloskooppimittauksia

Kytkennän tekemisestä oman laitteen vianetsintään

Jaakko Kaski

OAMK/Tietotekniikka

2015

Kytkennän tekeminen

- Kytkeminen tehdään piirroksen "karttaa" seuraillen.
- Johtimien värejä kannattaa käyttää selkeästi. Esim. Jännitesyöttö ja kytkennän johdotus punaisella, paitsi maadoitusjohto mustalla.
- Mittalaitteiden johdot jollain muilla väreillä ja niilläkin maadoitusjohto mustalla.
- Sijoittele komponentit samaan järjestykseen kuin kytkentäkaaviossa, niin komponenttien hallinta on helpompaa.
- Sarjakomponentit on kytketty peräkkäin ja rinnankytkennässä tulopuolen navat ovat yhdessä ja lähtöpuolen navat myös. Tulopuoli tarkoittaa virransyöttöä jännitelähteen suunnasta "punaisesta navasta" ulospäin.
- Oskilloskooppi on oikeastaan potentiaalimittari (jännite maahan verrattuna) ja Flukeyleismittari mittaa jännitettä kytkentäpisteiden välissä. Oskilloskooppi maadoittaa mustan navan kytkentäpisteen. Yleismittari ei maadoita, koska sitä ei ole kytketty maahan.
- https://youtu.be/3E8TSIft524

Perusmittauksia oskilloskoopilla


- Signaaligeneraattorin käyttö.
- Syöttöjännite säädetään kytkennän kanssa.
- AC vai DC-coupling.
- Kuvaajan siirto pystysuunnalla position-napilla ja pystyskaalaus Volts/Div näppäimellä.
- Kursorien käyttö.
- Perusmittauksia oskilloskoopilla: "huipusta-huippuun" –arvon määritys.
- Jännitemittaus komponentille, joka ei ole suoraan maahan kytkettynä.
- https://youtu.be/ daECUtsp0s

Triggaus ja Keräily

- Kuvaajan pysäyttäminen Triggauksella.
- Triggaus-asetukset ja niiden valinta.
- Kohinan vähentäminen keskiarvoistuksella (Acquire-valikko).
- https://youtu.be/8M2L2u-p5-Y

Aikavakion määritys, teoriaa

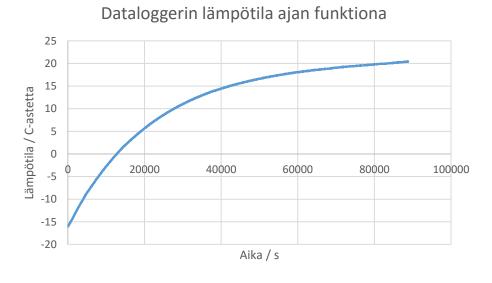
- Hyvin monet tasaantumiset luonnossa tapahtuvat eksponentiaalisesti.
- Esimerkiksi lämpötila tasaantuu termospullossa.



- Kuvaajassa lopputila on noin 21 Castetta. Alkutila on noin -16 C. Näiden väli on tasaantuva osa, eli (21 – (-16)) C = 37 C.
- Tasaantumista kuvaa yhtälö T(t) = 21 C 37 C * $\exp(-t/\tau)$.
- Hetkellä $t = \tau$ yhtälö antaa tuloksen 21 37 * exp(-1) = 7,3 C.
- Tältä korkeudelta voidaan lukea aika-arvo $t = \tau = 22500s$.

Aikavakion määritys RC-kytkennälle

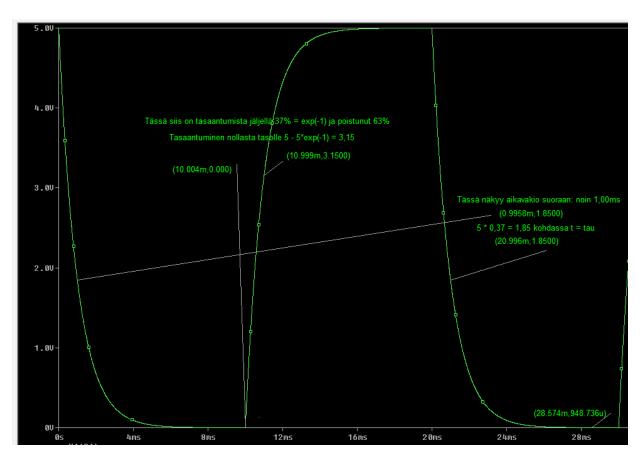- Teoreettisesti τ = R*C, missä R = konkan tuntema kokonais-sarjavastus ja C on konkan kapasitanssi.
- Kuvassa on simuloitu konkan jännite.
- Tässä jännitettä kuvaa yhtälö: U(t) = 5*exp(-t/1ms), missä Aikavakio on $\tau = 1ms$.



Aikavakion määritys oskilloskoopilla

- Syötetään kanttipulssia kytkennälle ja mitataan toteutetun kytkennän tasaantumis-aikavakio τ , joka tarkoittaa 63%:sti tasaantunutta tilannetta. Jäljellä on siis tasaantuvaa osuutta exp(-1) = 37% sillä hetkellä kun aikaa on kulunut t = τ .
- Mittauksessa säädetään vaaka-asetuksia ja havainnollistetaan AC / DC –coupling valinnan merkitystä.
- Video mittauksesta: https://youtu.be/ux 4QP6pbl0

Kytkentäilmiön mittaaminen oskilloskoopilla

- Single-moden käyttö Trigger-valikon kautta.
- Videossa esitellään miten oskilloskoopilla voidaan mitata yksi nopea sähköinen muutos, johon käyttäjä ei millään ehdi reagoida.
- Tällä voidaan esimerkiksi selvittää kytkimen käännön jälkeisiä tapahtumia.
- Voidaan käyttää myös nopeiden pulssisarjojen mittaamiseen, vaikka ne eivät toistuisikaan säännöllisinä.
- Linkki videoon: https://youtu.be/bcyNpd90EmQ

Oman laitteen häiriönetsintää

- Jos esimerkiksi oma digitaalinen anturi ei ala toimimaan, "hardwaren" toimintaa kannattaa tutkia oskilloskoopilla, jotta voidaan lokeroida vian alkuperää.
- Esimerkki-tapauksessa digitaalinen lämpömittari ei ensiksi alkanut reagoimaan, joten liitettiin oskilloskoopin maa laitteen maadoitukseen ja tutkitaan CH1-kanavalla tilannetta. Havaittiin että anturin communication-navassa ei ollut tapahtumia.
- Vika löydettiin ja videossa näytetään miltä tilanne toimivalla anturilla näyttää.
- https://youtu.be/DTpI-RD5lxs